

Tarea - Algoritmo multiplicación (Corregido).



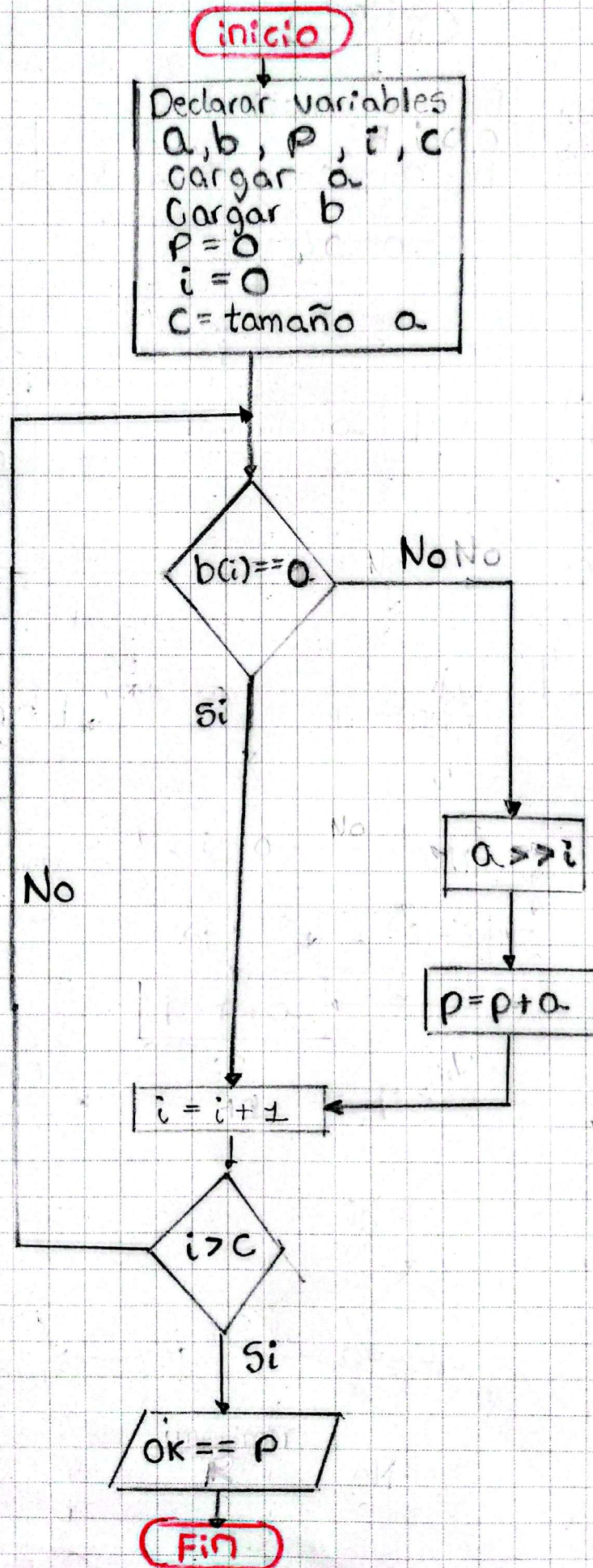


Diagrama de caja negra

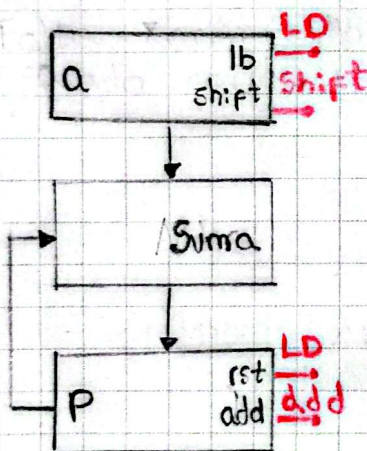

Camino de datos

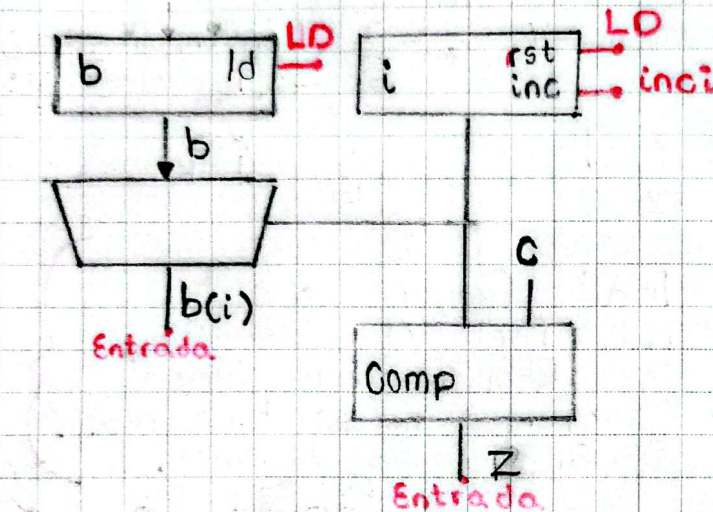

Máquina de estados



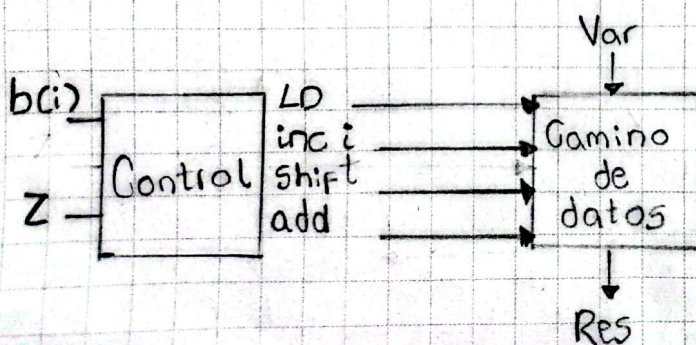


Diagrama de transición

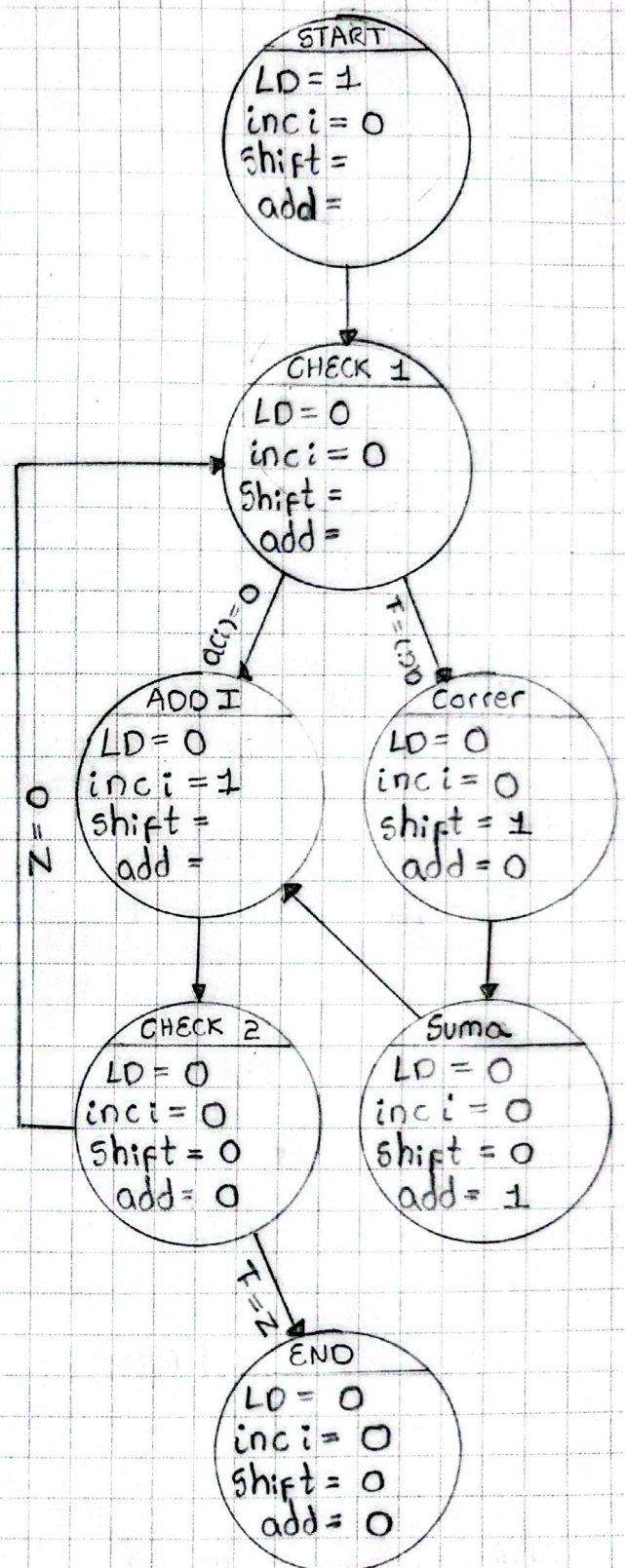

Fecha 25-02-2026

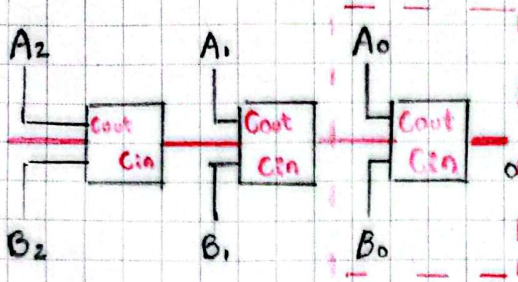- Se corrige la maquina de algoritmo de multiplicación.
- Estructura de sumadores



Entradas			Salidas	
Cin	A	B	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Suma booleana

① Sumar los $S = 1$:

$$S = \text{Cin}AB + \text{Cin}A\bar{B} + \text{Cin}\bar{A}B + \text{Cin}\bar{A}\bar{B}$$

② Ahora mirar miniterminos para mirar negación $0 = \text{Negar}$:

$$S = \text{Cin}\bar{A}\bar{B} + \text{Cin}A\bar{B} + \text{Cin}\bar{A}B + \text{Cin}AB$$

③ Factorizar:

$$S = \text{Cin}(\bar{A}B + A\bar{B}) + \text{Cin}(\bar{A}\bar{B} + AB)$$

lenguaje que describe Hardware

④ Mirar que es cada termino

$$S = \text{Cin}(\bar{A}B + A\bar{B}) + \text{Cin}(\bar{A}\bar{B} + AB)$$

$$S = \text{Cin}(\text{xor}) + \text{Cin}(\text{xor negado})$$

$$S = \text{Cin} \oplus A \oplus B \quad \leftarrow \text{Equivalencia}$$

```

module hadd (Cin, A, B, S)
input Cin;
input A;
input B;
output S;
always @*
begin
    S = Cin ^ (A ^ B);
end

```

```

case ({Cin, A, B})
    3'b000 : S = 0;
    3'b001 : S = 1;
    3'b010 : S = 1;
endcase
endmodule

```

Sumador

```

module acc (clk, A, add, rst, pp);
input clk;
input [31:0] A;
input add;
input rst;
output reg [31:0] pp;

initial pp = 0;

```

acumulador

```

always @ (negedge clk)
if (rst)
    pp = 32'h00000000;
else
begin
    if (add) pp = pp + A;
    else pp = pp;
end
endmodule

```